

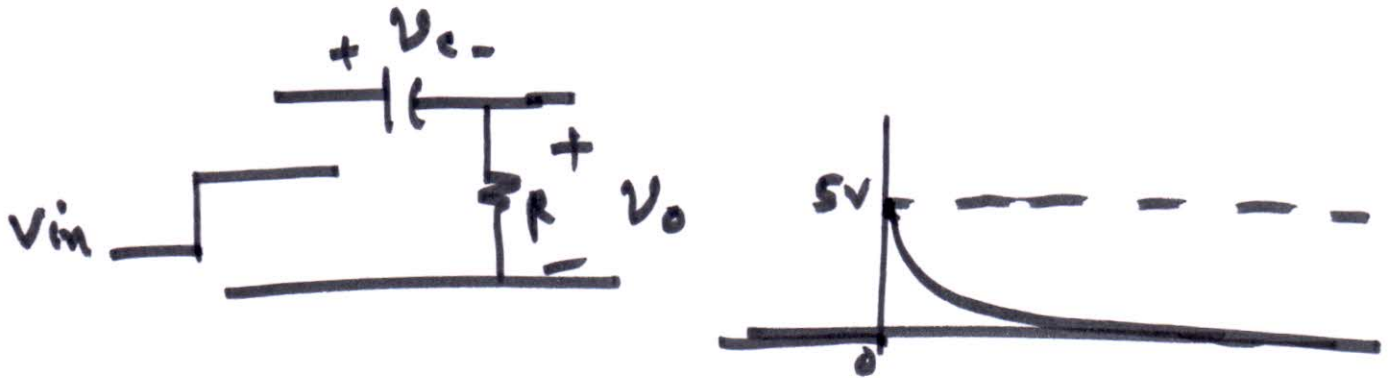


Edge Triggering (Cont.)

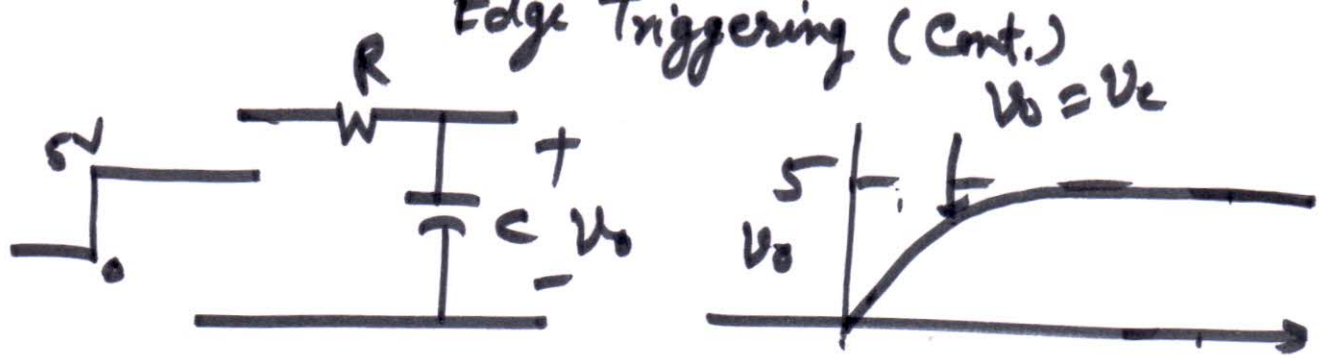


$$v_o = v_{in} - v_c$$

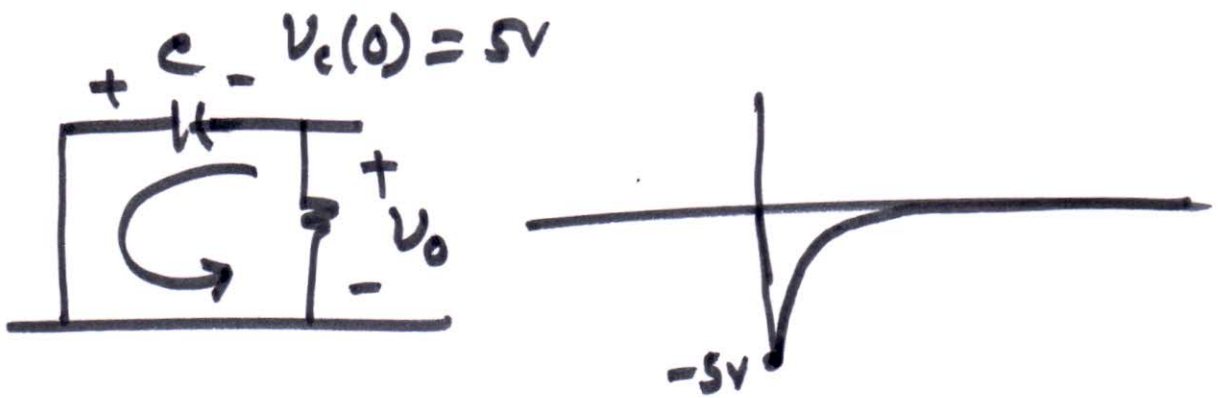




at $t=0$ $v_c(0) + v_o(0) = 0$

$$\Rightarrow v_o(0) = -v_c(0)$$


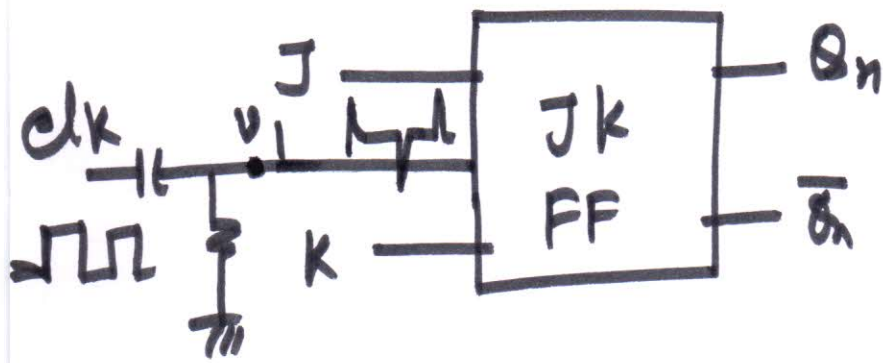


$J=1$ & $K=1$, $Q_n = 0$ (initially)

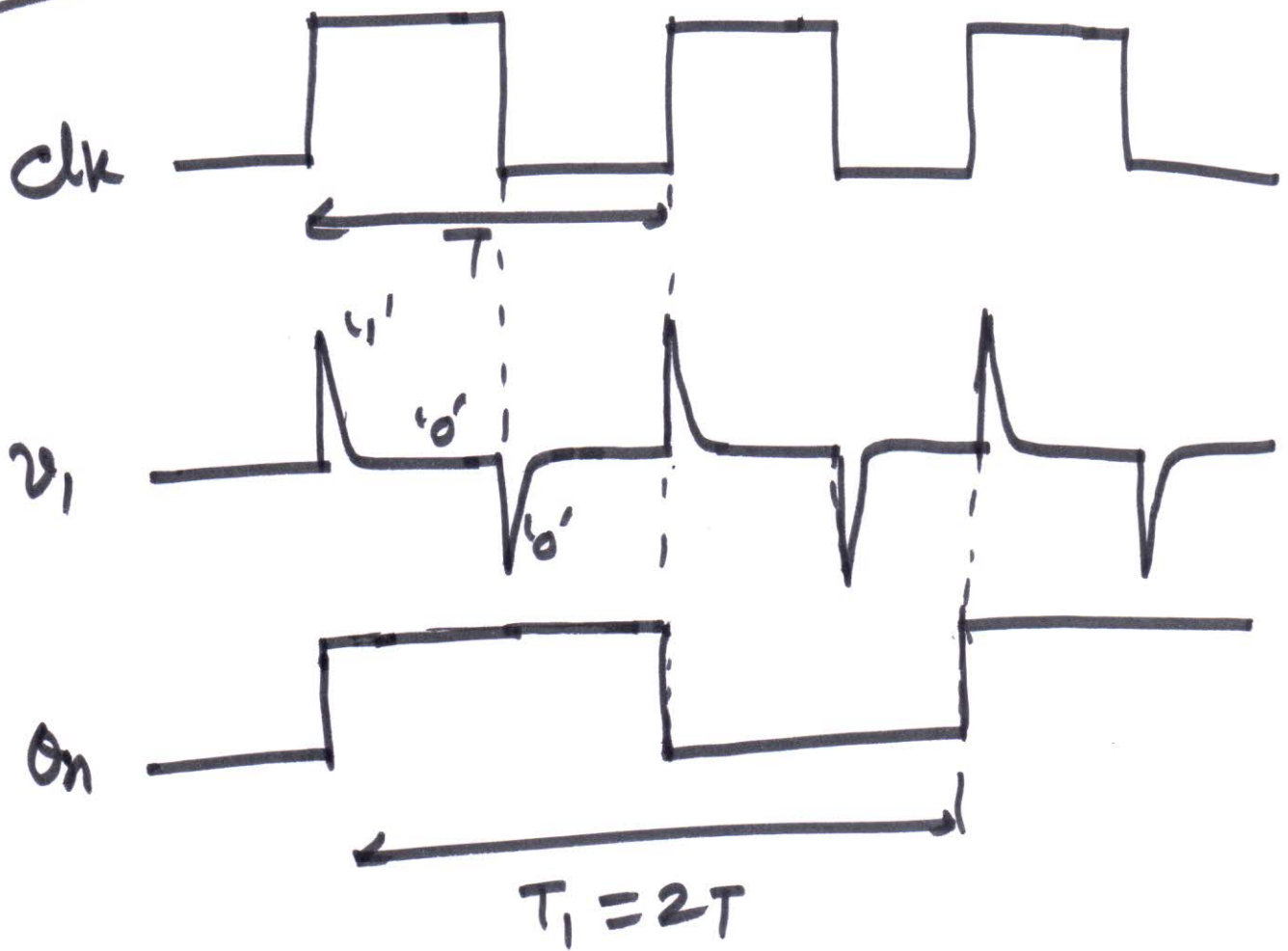


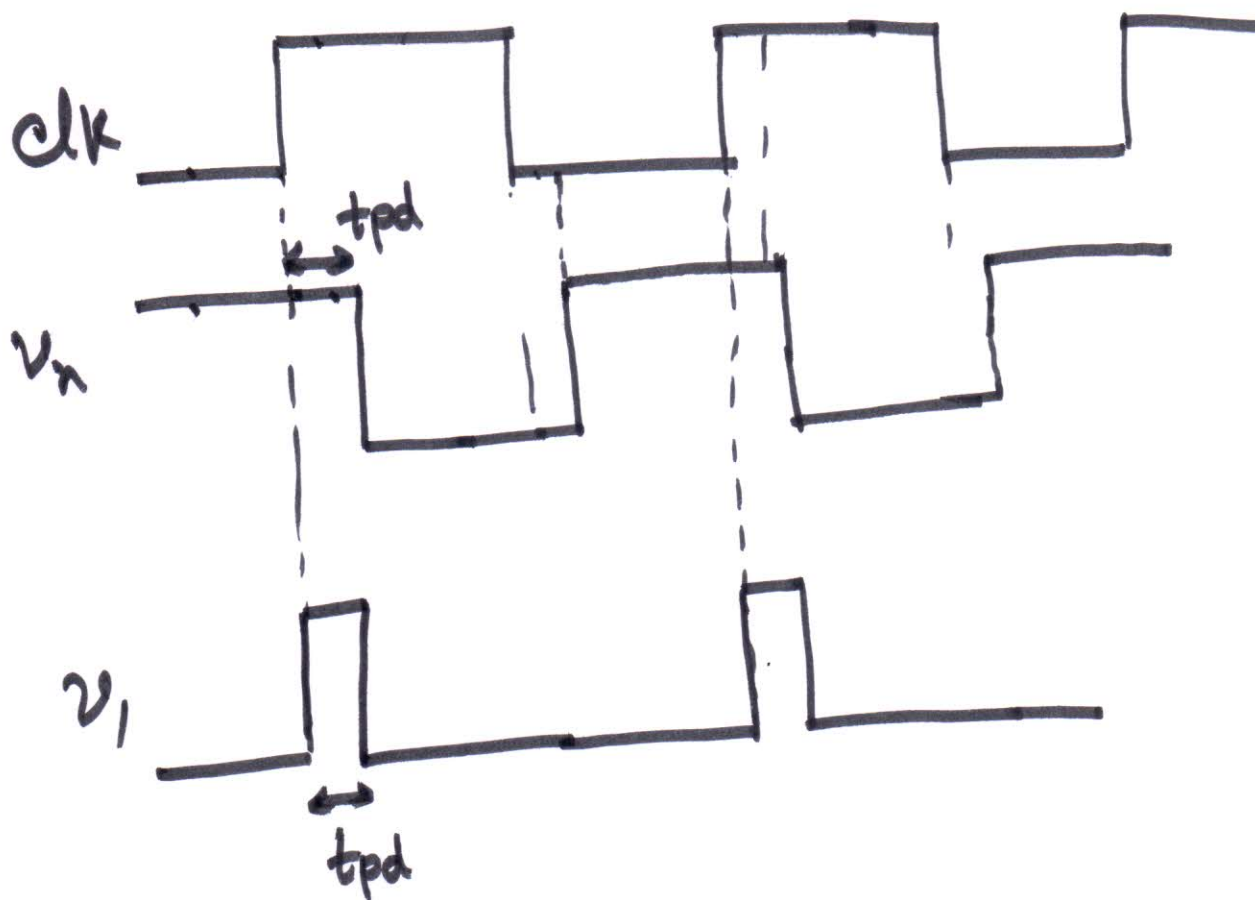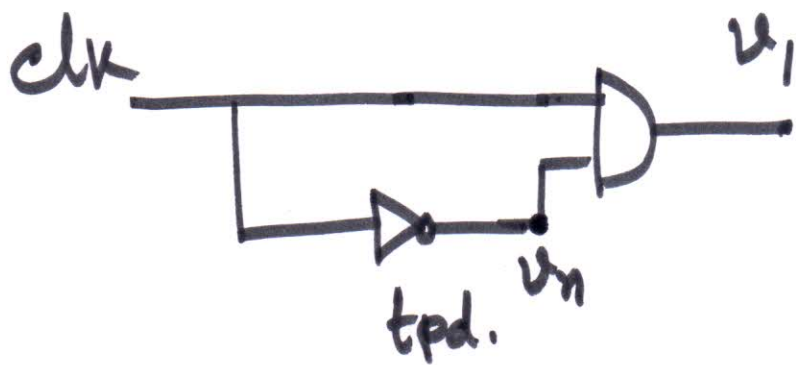

Master - Slave F/F

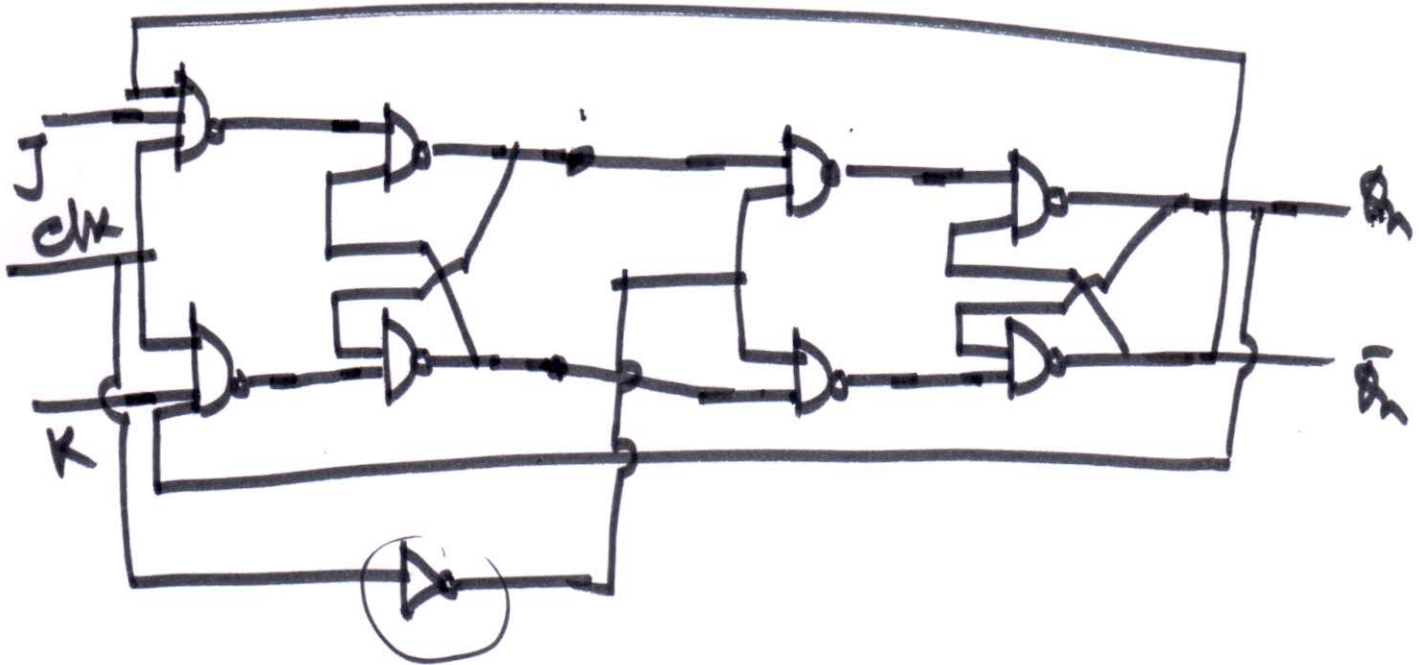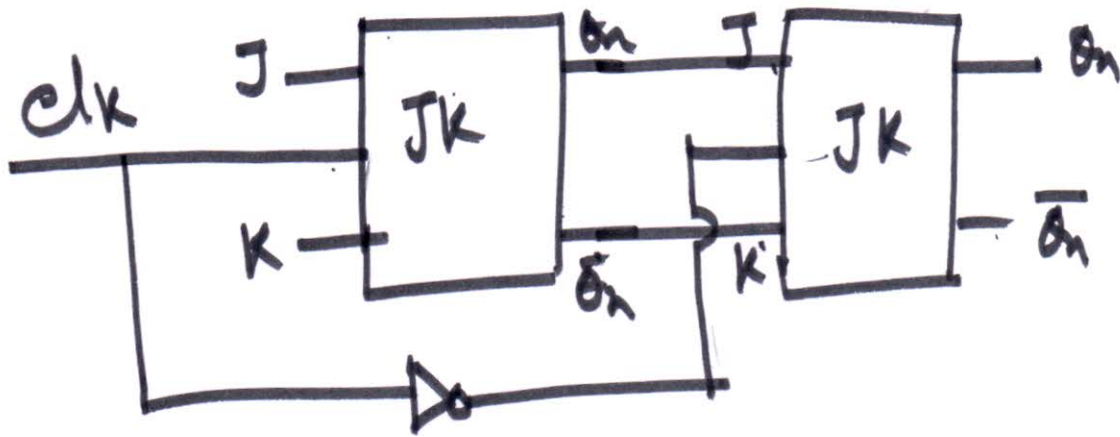


D-Flip Flop

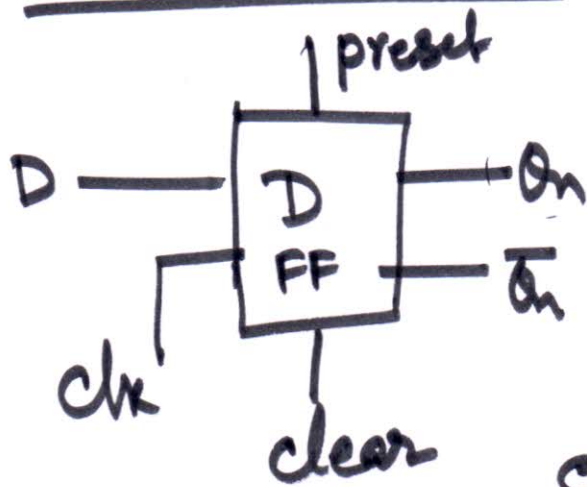


clk	D	Q _{n+1}
0	X	Q _n
1	0	0
1	1	1


D Flip Flop using JK Flip-Flop

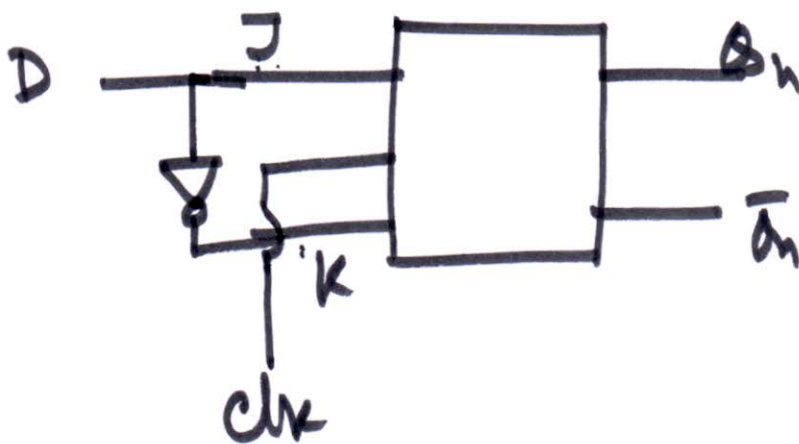


T- Flip-flop

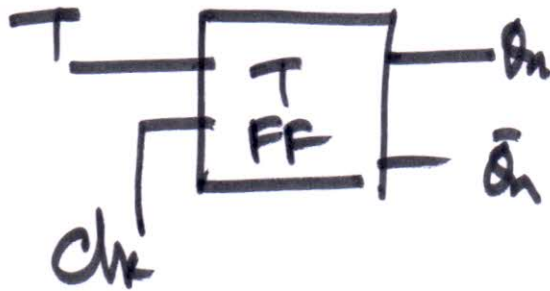

clk	T	Q _{n+1}
0	x	Q _n
1	0	Q _n
1	1	$\overline{Q_n}$

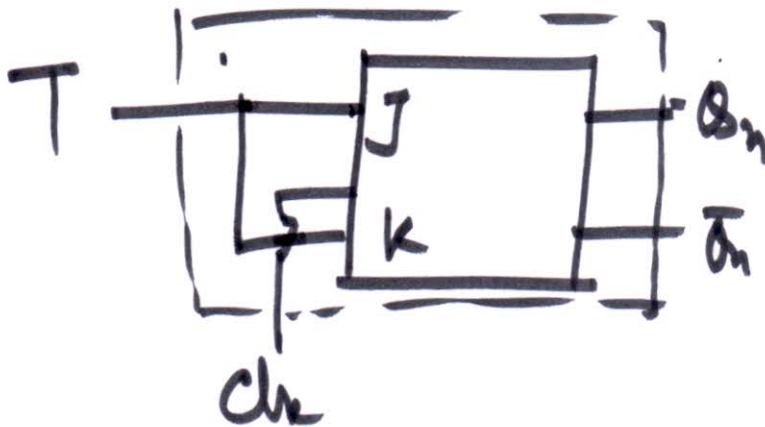

Design JK FF from RS FF

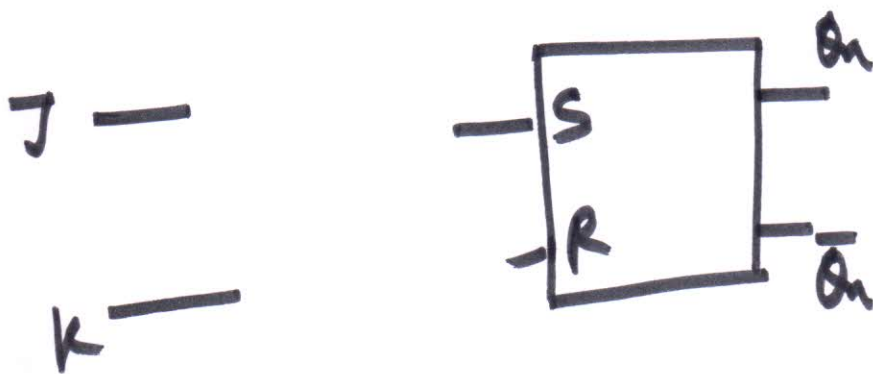

S	R	Q_n	Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

J	K	Q_n	Q_{n+1}	S	R
0	0	0	0	0	X
0	0	1	1	X	0
0	1	0	0	0	X
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	X	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1




00
10


$$\underline{\underline{S}} = J\bar{Q}$$

J \ Q_n	00	01	11	10
0		X		
1	1	X		1

$$\underline{\underline{R}} = KQ$$

J \ Q_n	00	01	11	10
0	X		1	X
1			1	

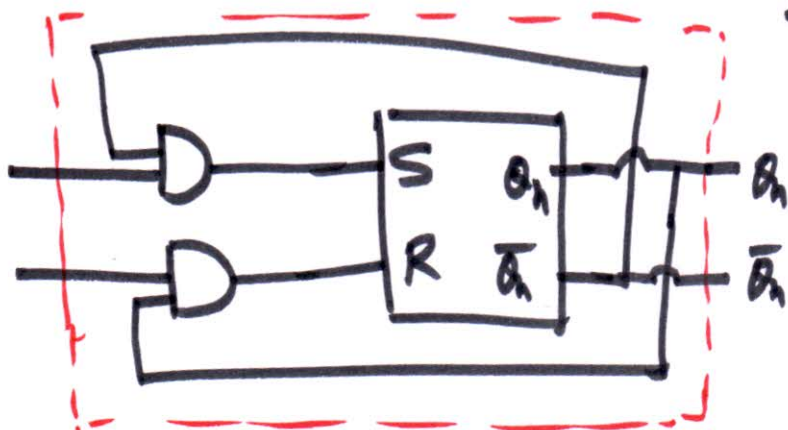

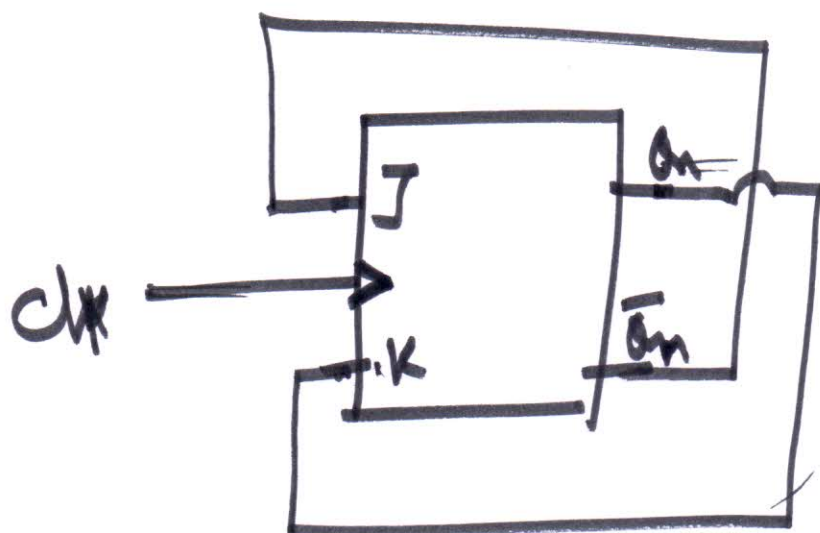

$Q_n = 0$

$J = \bar{Q}_n$
 $K = Q_n$

