 



# Flip-Flop




## RS Flip-flop

TT

R	S	$Q_{n+1}$
0	0	$Q_n$ (no change)
0	1	1 (Set)
1	0	0 (Reset)
1	1	Invalid

 


## RS Flip Flop using NOR gates

 

 1)  $R=0$  &  $S=0$

Suppose  $Q_n = 1$   
 $S, \bar{Q}_n = 0$  }  $\Rightarrow Q_{n+1} = Q_n$




2)  $R=0$  &  $S=1$

$\Rightarrow Q_{n+1} = 1$

3)  $R=1$  &  $S=0$

$\Rightarrow Q_{n+1} = 0$

# RS Flip-Flop using NAND gates


 


S	R	$Q_{n+1}$
0	0	$Q_n$
0	1	0
1	0	1
1	1	Invalid

$\bar{S}$	$\bar{R}$	$Q_{n+1}$
0	1	1
1	0	0
0	0	Invalid
1	1	$Q_n$


# SR Flip. Flop with clock input

clk	S	R	$Q_{n+1}$
0	x	x	$\textcircled{X} \rightarrow Q_n$
1	0	0	$Q_n$
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	Invalid

  

# J-K Flip Flop

clk	J	K	$Q_{n+1}$
0	x	x	$Q_n$
1	0	0	$Q_n$
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	$\overline{Q_n}$

 


$J=1$  &  $K=1$  &  $clk=1$

$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	1
1	0

$\Rightarrow Q_{n+1} = \overline{Q_n}$   
(Toggle)

# 'Race Condition'

 

(1) Using Edge triggered clock

(2) Master-Slave Flip-Flop



# Edge Triggering

