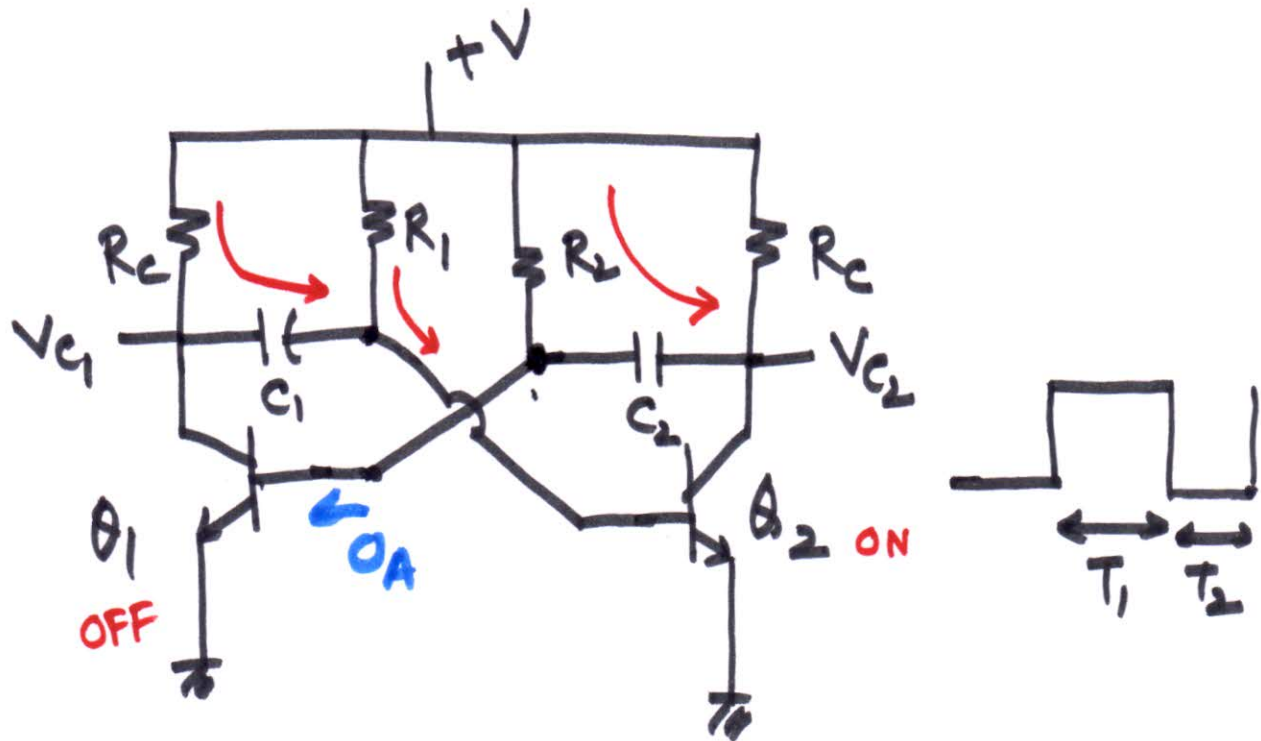


Astable Multivibrator



Consider

$Q_2 \rightarrow \text{'Sat'}$

$Q_1 \rightarrow \text{'Cut-off'}$

$$\begin{cases} R_1 \gg R_C \\ R_2 \gg R_C \end{cases}$$

$$T_2 = 0.69 R_2 C_2$$


After T_2

$Q_2 \rightarrow \text{'Cut-off'}$


$Q_1 \rightarrow \text{'Sat'}$

$$T_1 = 0.69 R_1 C_1$$

IC 555 Timer

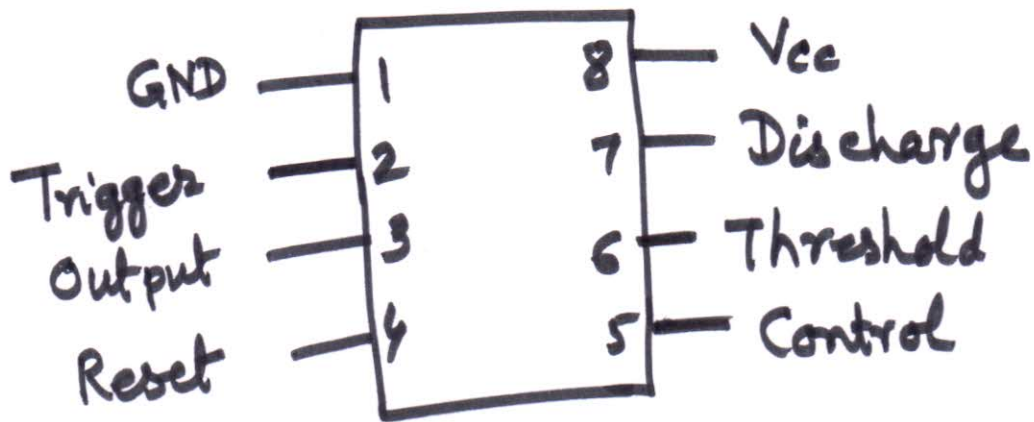



Comparator

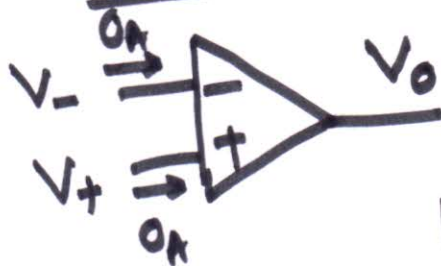

If $V_+ > V_-$, then $V_o = +V_{cc}$

and $V_+ < V_-$, then $V_o = -V_{cc}$

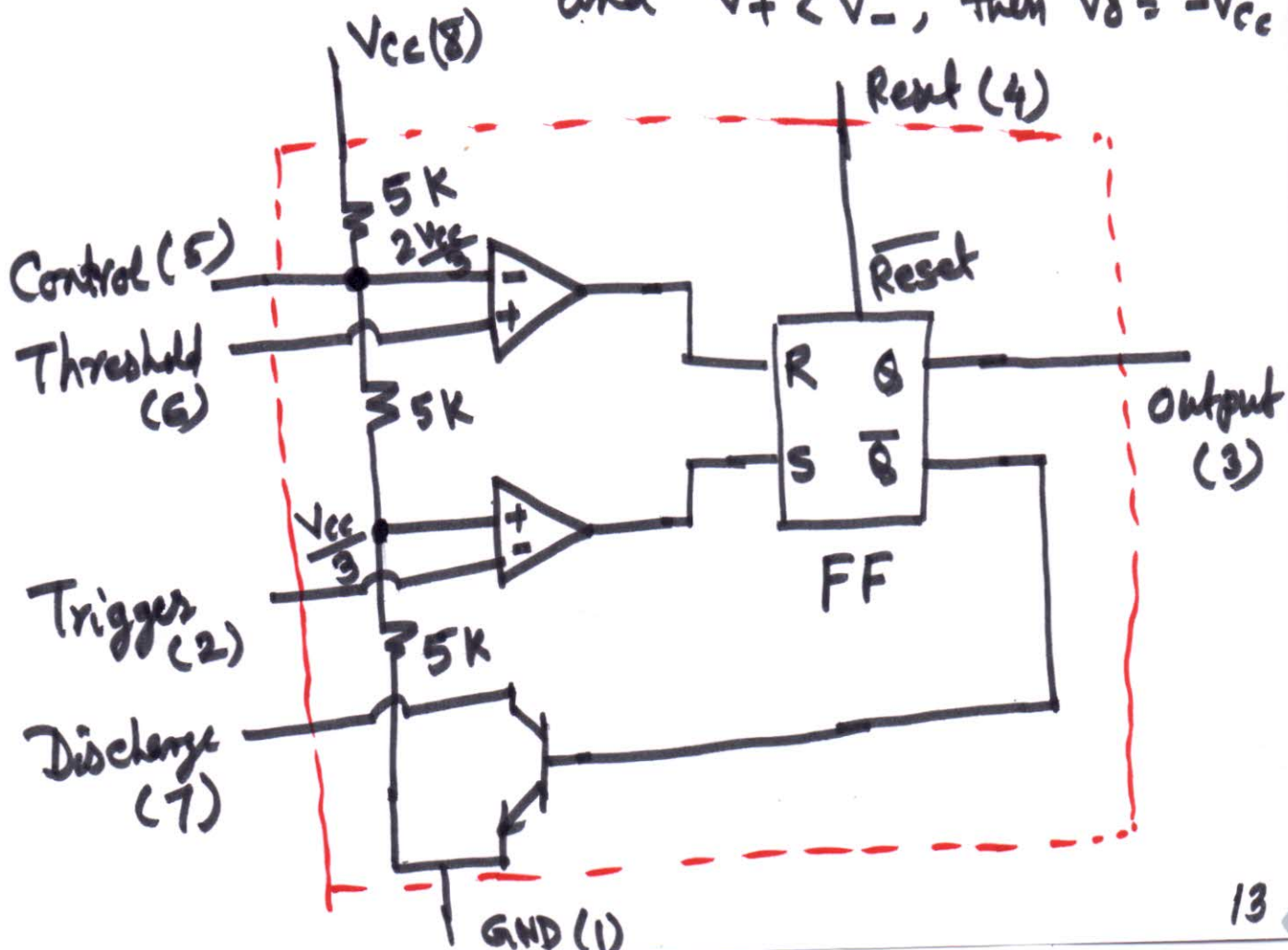



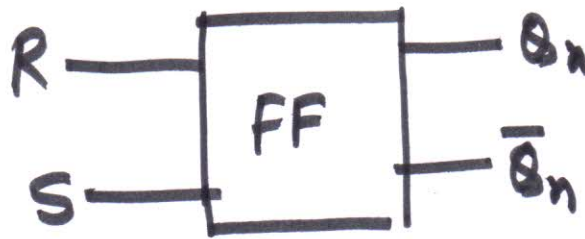



R	S	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	1
1	0	0
1	1	Invalid

$R \rightarrow \text{Reset (0)}$
 $S \rightarrow \text{Set (1)}$

Astable Multivibrator using 555 timer

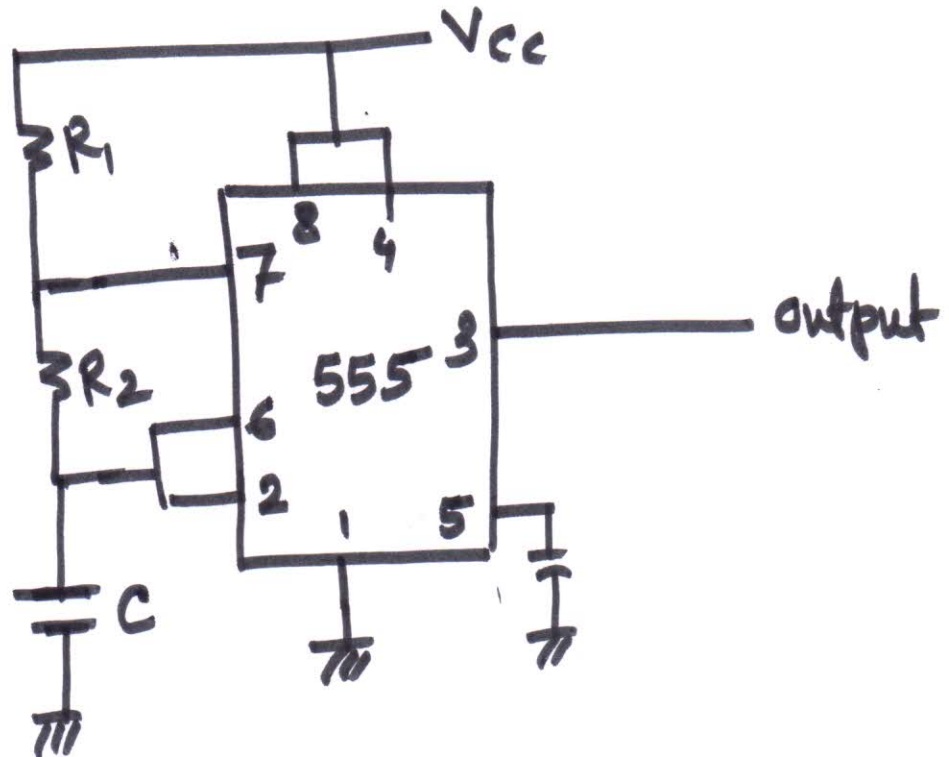

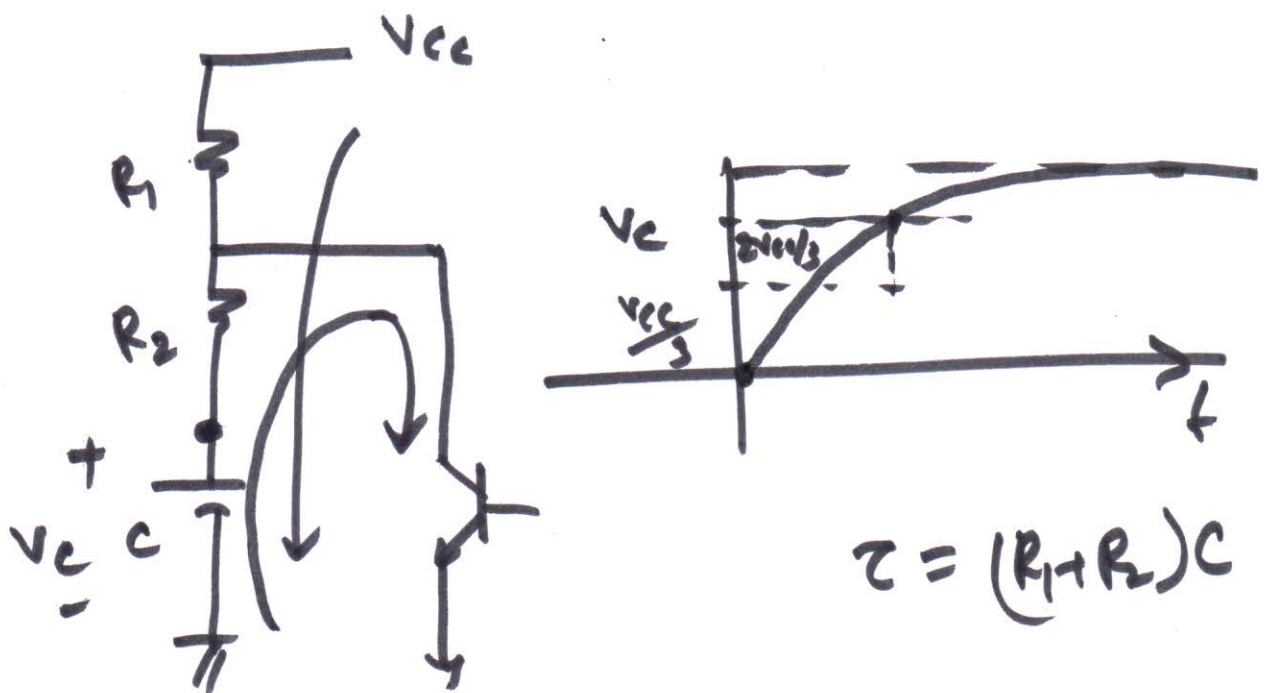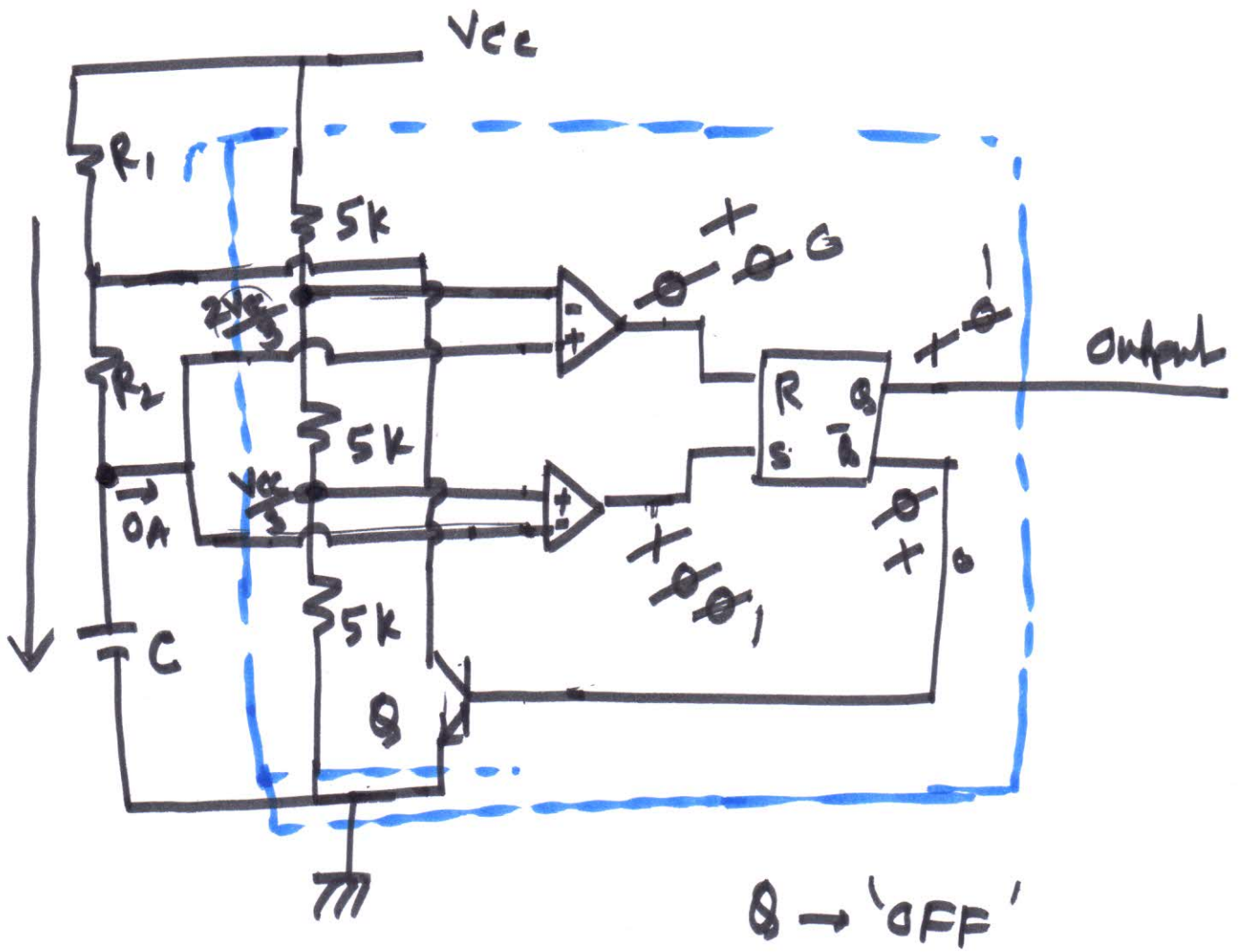

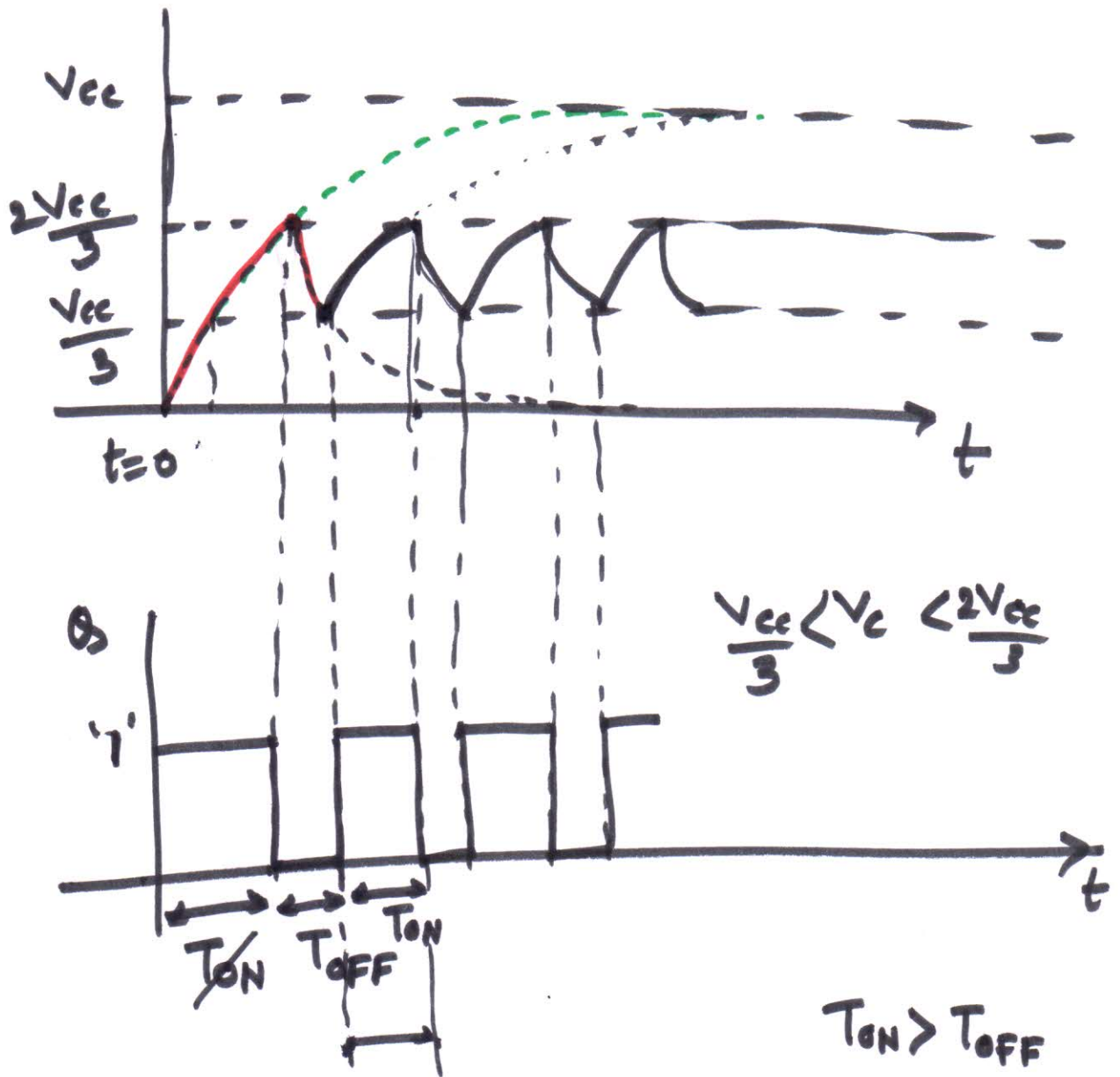

$$V_c(t) = V_f + (V_i - V_f) e^{-t/\tau}$$

For T_{ON} .

$$V_i = \frac{V_{cc}}{3} \quad \text{and} \quad V_f = V_{cc}$$

at $t = T_{ON}$, $V_c(t) = \frac{2V_{cc}}{3}$

$$\text{So, } \frac{2V_{cc}}{3} = V_{cc} + \left(\frac{V_{cc}}{3} - V_{cc} \right) e^{-\frac{T_{ON}}{(R_1 + R_2)C}}$$

$$\Rightarrow \frac{2V_{cc}}{3} - V_{cc} = -\frac{2V_{cc}}{3} \cdot e^{-T_{ON}/(R_1 + R_2)C}$$

$$\Rightarrow \cancel{+ \frac{V_{cc}}{3}} = \cancel{+ \frac{2V_{cc}}{3}} \cdot e^{-\frac{T_{ON}}{(R_1+R_2)C}}$$

$$\Rightarrow e^{\frac{T_{ON}}{(R_1+R_2)C}} = 2$$

$$\Rightarrow T_{ON} = (R_1+R_2)C \ln 2$$

$$= 0.69(R_1+R_2)C$$

For T_{OFF}

$$V_i = \frac{2V_{cc}}{3} \text{ and } V_f = 0$$


$$\text{at } t = T_{OFF}, \quad V_c(t) = \frac{V_{cc}}{3}$$

$$\Rightarrow V_c(t) = V_f + (V_i - V_f) e^{-t/\tau}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{cc}}{3} = 0 + \left(\frac{2V_{cc}}{3} - 0\right) e^{-\frac{T_{OFF}}{R_2 C}}$$

$$\Rightarrow 1 = 2 e^{-\frac{T_{OFF}}{R_2 C}}$$
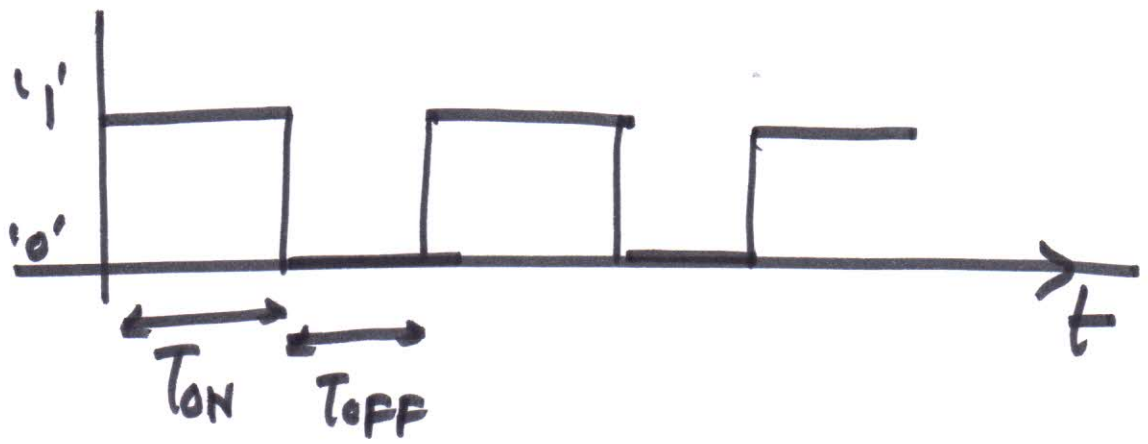
$$\Rightarrow T_{OFF} = R_2 C \ln 2 = 0.69 R_2 C$$



$$T_{ON} = 0.69 (R_1 + R_2) C$$

$$T_{OFF} = 0.69 R_2 C$$

$$\begin{aligned} \text{Total Time period } T &= T_{ON} + T_{OFF} \\ &= 0.69 (R_1 + 2R_2) C \end{aligned}$$

Frequency

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2) C}$$

Duty Cycle (D):


$$D = \frac{T_{ON}}{T} \times 100 \%$$

$$= \frac{(R_1 + R_2)}{(R_1 + 2R_2)} \times 100 \%$$

$$> 50 \%$$

$$\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} - \frac{1}{2} \right) > 0$$

To produce square wave with $D < 50\%$.

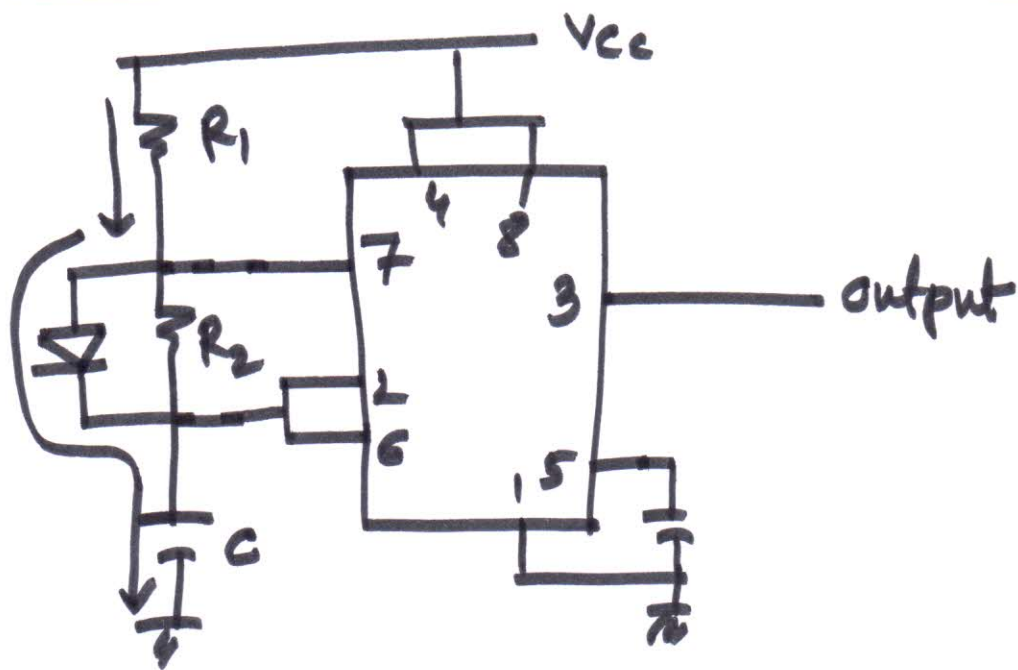

$$T_{ON} = 0.69 R_1 C$$



$$T_{OFF} = 0.69 R_2 C$$

$$D = \frac{T_{ON}}{T_{ON} + T_{OFF}} \times 100\%$$


$$= \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times 100\%$$


$$\underline{0 < D < 100\%}$$

Monostable Multivibrator Using 555

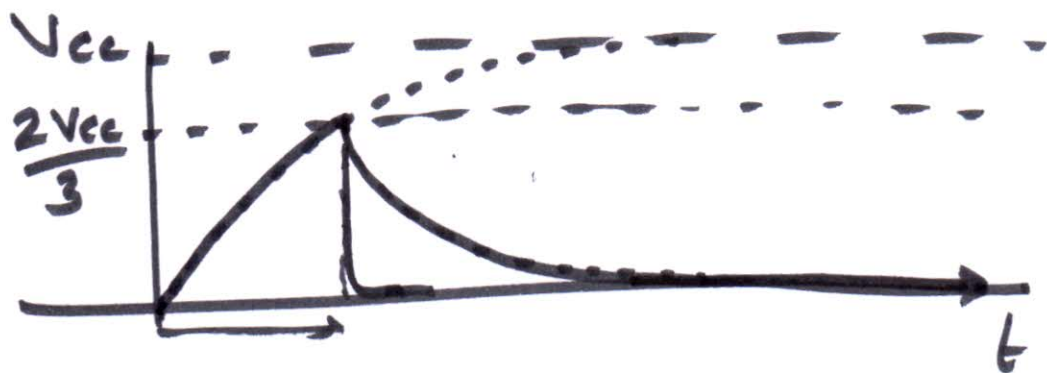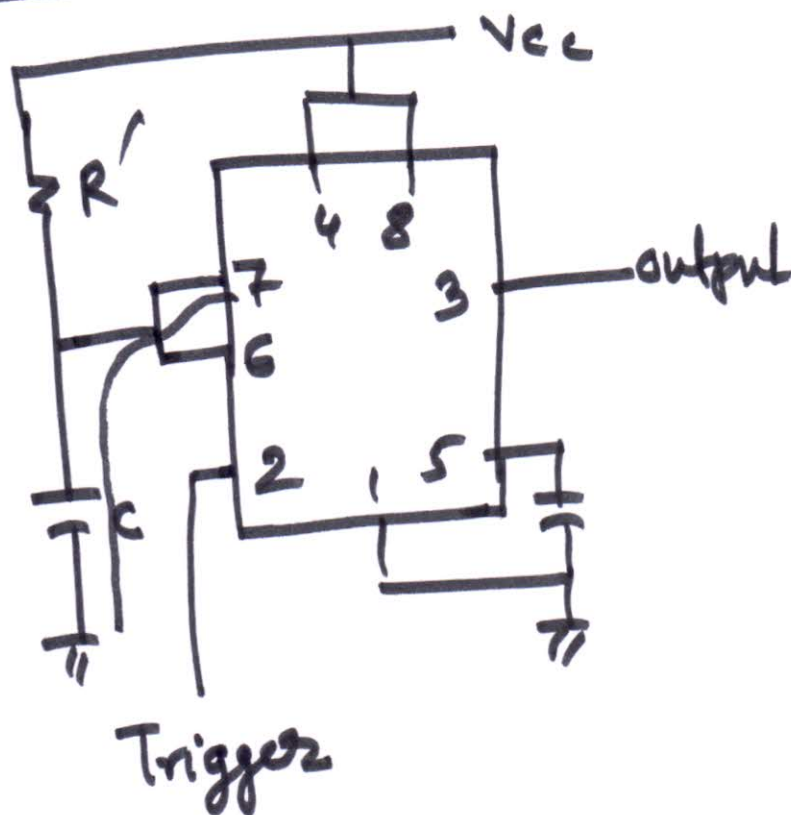

'0' \rightarrow Stable state

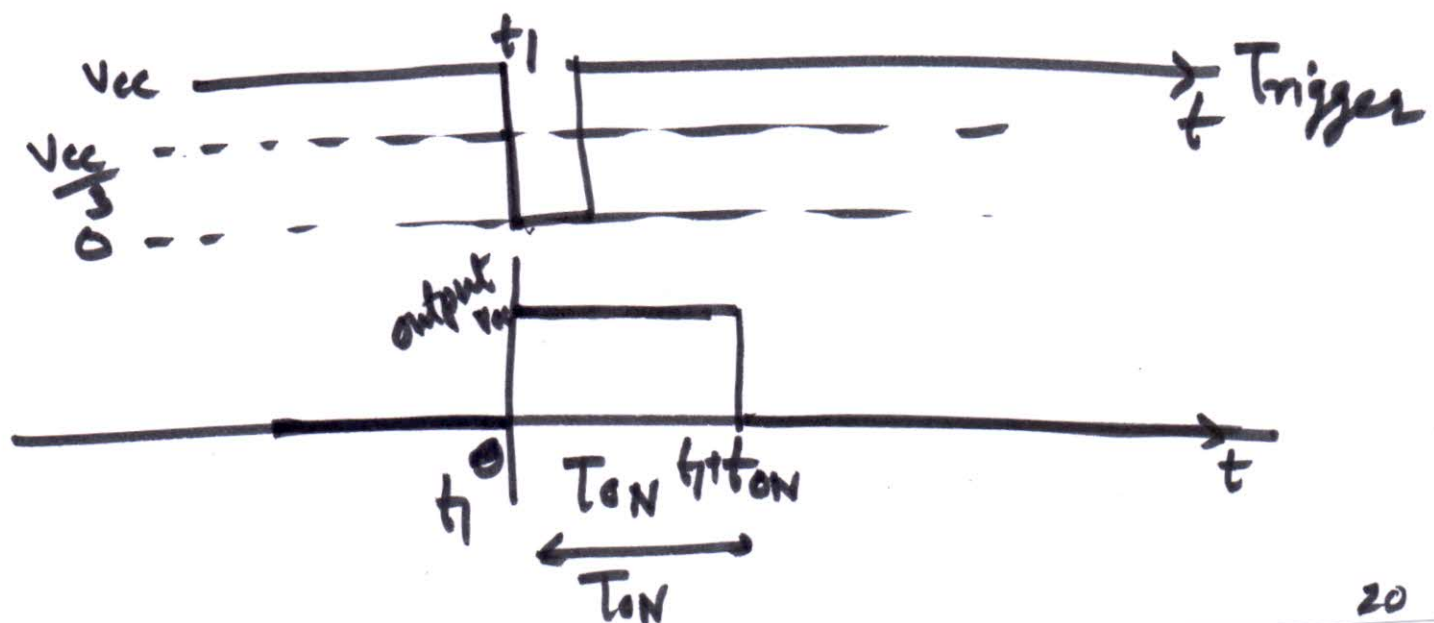

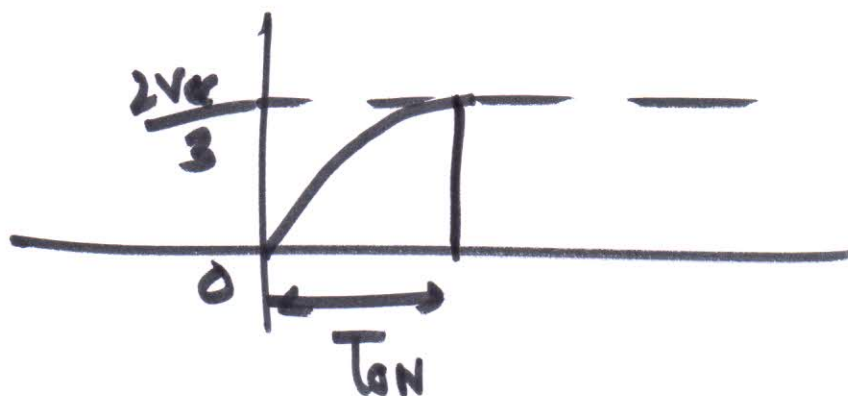

$$V_i = 0, \quad V_f = V_{cc}$$

$t = T_{on}$ $V_c(t) = \frac{2V_{cc}}{3}$

$$V_c(t) = V_f + (V_i - V_f) e^{-t/Rc}$$

$$\Rightarrow \frac{2V_{cc}}{3} = V_{cc} + (0 - V_{cc}) e^{-T_{on}/Rc}$$

$T_{on} \approx 1.1 Rc$

$$\frac{2V_{cc}}{3} - V_{cc} = -\frac{V_{cc}}{3} e^{-\frac{T_{on}}{Rc}}$$

$$\Rightarrow -\frac{V_{cc}}{3} = -V_{cc} e^{-\frac{T_{on}}{Rc}}$$

$$\Rightarrow e^{\frac{T_{on}}{Rc}} = 3 \Rightarrow T_{on} = \ln 3 Rc = 1.1 Rc$$