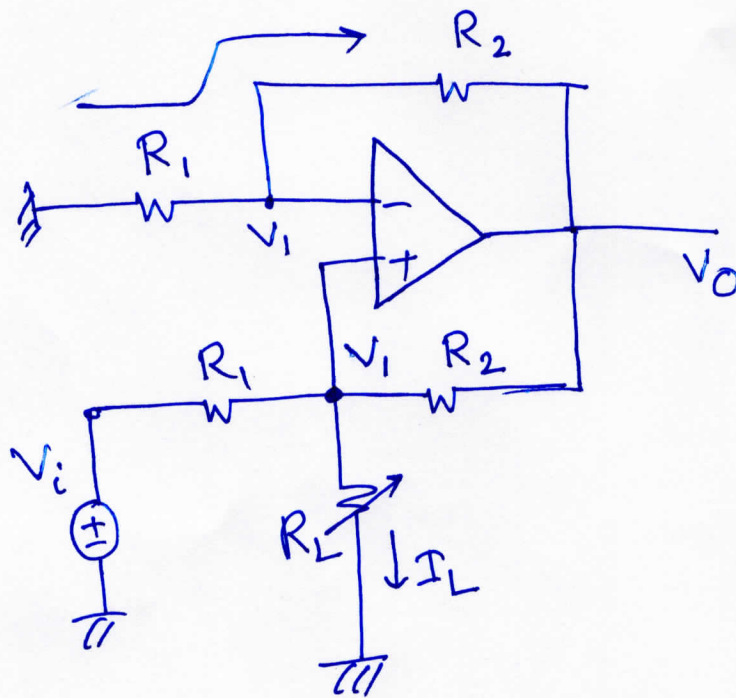


7) Voltage Source to Current Source



$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_1$$

Apply KCL at node V_1


$$\frac{V_1 - V_i}{R_1} + I_L + \frac{V_1 - V_o}{R_2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{R_1} - \frac{V_i}{R_1} + I_L + \frac{V_1}{R_2} - \frac{1}{R_2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_1 = 0$$

$$\Rightarrow \cancel{\frac{V_1}{R_1}} - \frac{V_i}{R_1} + I_L + \cancel{\frac{V_1}{R_2}} - \cancel{\frac{V_1}{R_2}} - \cancel{\frac{V_1}{R_1}} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{I_L = \frac{V_i}{R_1}}$$

8) Current Source to Voltage Source


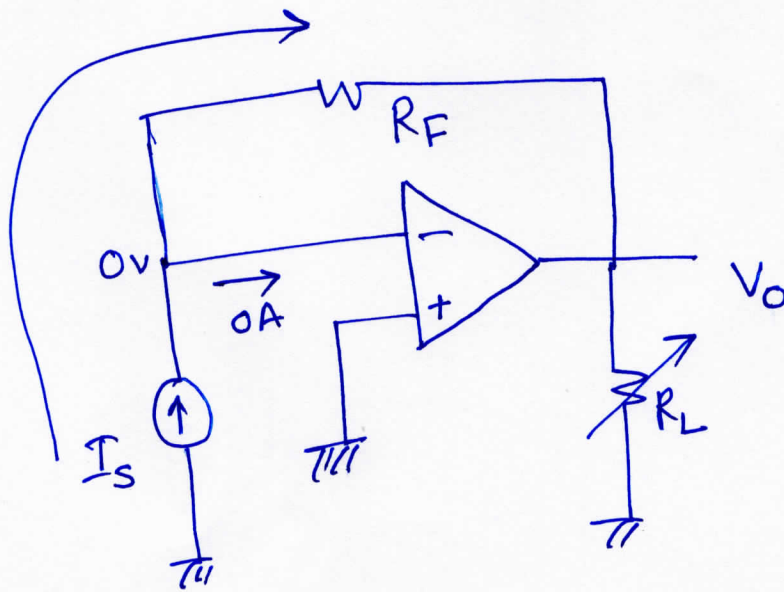


$$I_S = \frac{0 - V_O}{R_F}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_O = -I_S R_F}$$

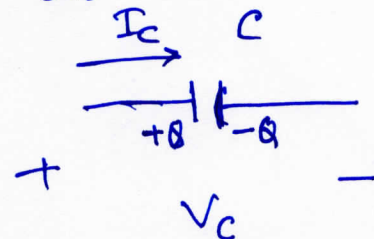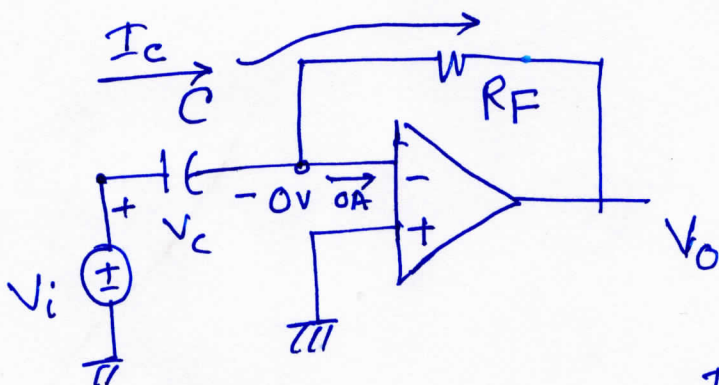9) Differentiator :-

$$V_i \rightarrow \left[\frac{d}{dt} \right] \rightarrow V_O = K \frac{dV_i}{dt}$$



$$Q = C V_C$$

$$I_C = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dV_C}{dt}$$

$$I_c = \frac{0 - V_o}{R_F}$$

$$V_c = V_i - 0 = V_i$$



$$\Rightarrow I_c = \frac{C \frac{dV_c}{dt}}{dt} = C \frac{dV_i}{dt}$$

$$\Rightarrow C \frac{dV_i}{dt} = - \frac{V_o}{R_F}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_o = - R_F C \frac{dV_i}{dt}}$$

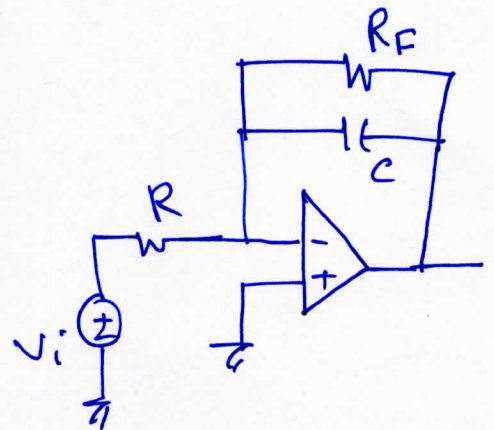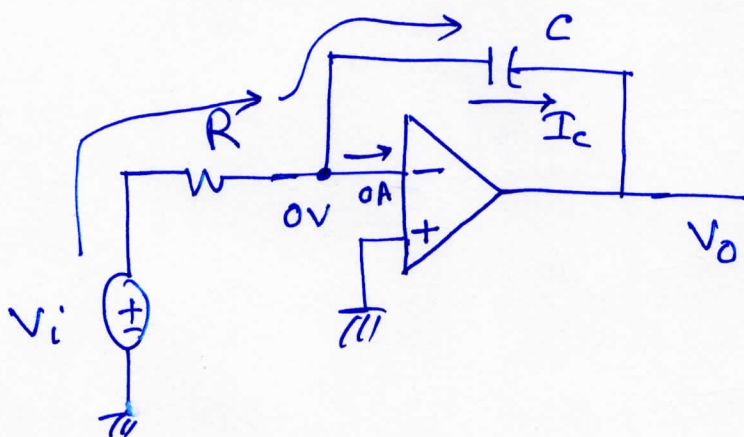10) Integrator

$$V_i \rightarrow \boxed{\int} \rightarrow V_o = K \int_0^t V_i' dt$$



$$\frac{V_i - 0}{R} = I_c = C \frac{d}{dt} [0 - V_o]$$

$$\Rightarrow \frac{V_i}{R} = -C \frac{dV_o}{dt}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_o = - \frac{1}{R_C} \int V_i dt}$$

1) Slew Rate $\rightarrow \left. \frac{dv_o}{dt} \right|_{\max}$

2) CMRR

(Common Mode Rejection Ratio)

$A_c \rightarrow$ gain for common input

$A_d \rightarrow$ gain for difference input

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c}$$

Ideal Op-Amp \Rightarrow ~~CMRR~~ CMRR $\rightarrow \infty$

3) Off-set Currents / Bias Current

4) Off-set Voltage