



# KHN Filter

W.J. Kerwin, L.P. Huelsman & R.W. Newcomb  
or  
State-Variable Filter


$$\frac{V_{O,HP}}{V_i} = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \rightarrow \text{HPF}$$

$$\frac{V_{O,BP}}{V_i} = \frac{\omega_n s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \rightarrow \text{BPF}$$
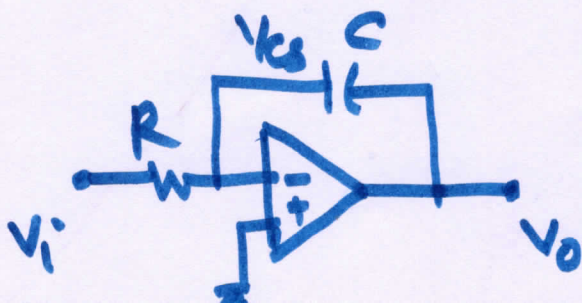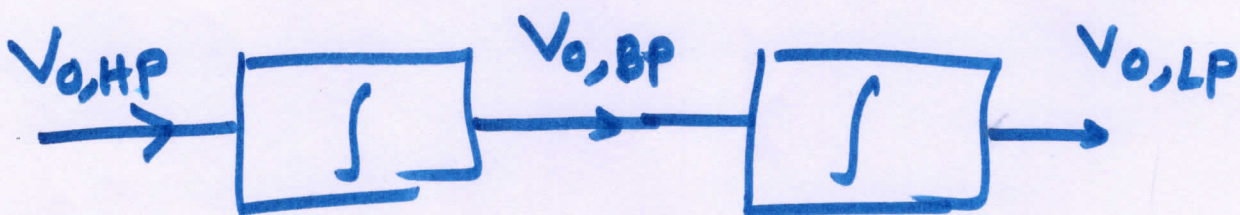
$$\frac{V_{O,LP}}{V_i} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \rightarrow \text{LPF}$$


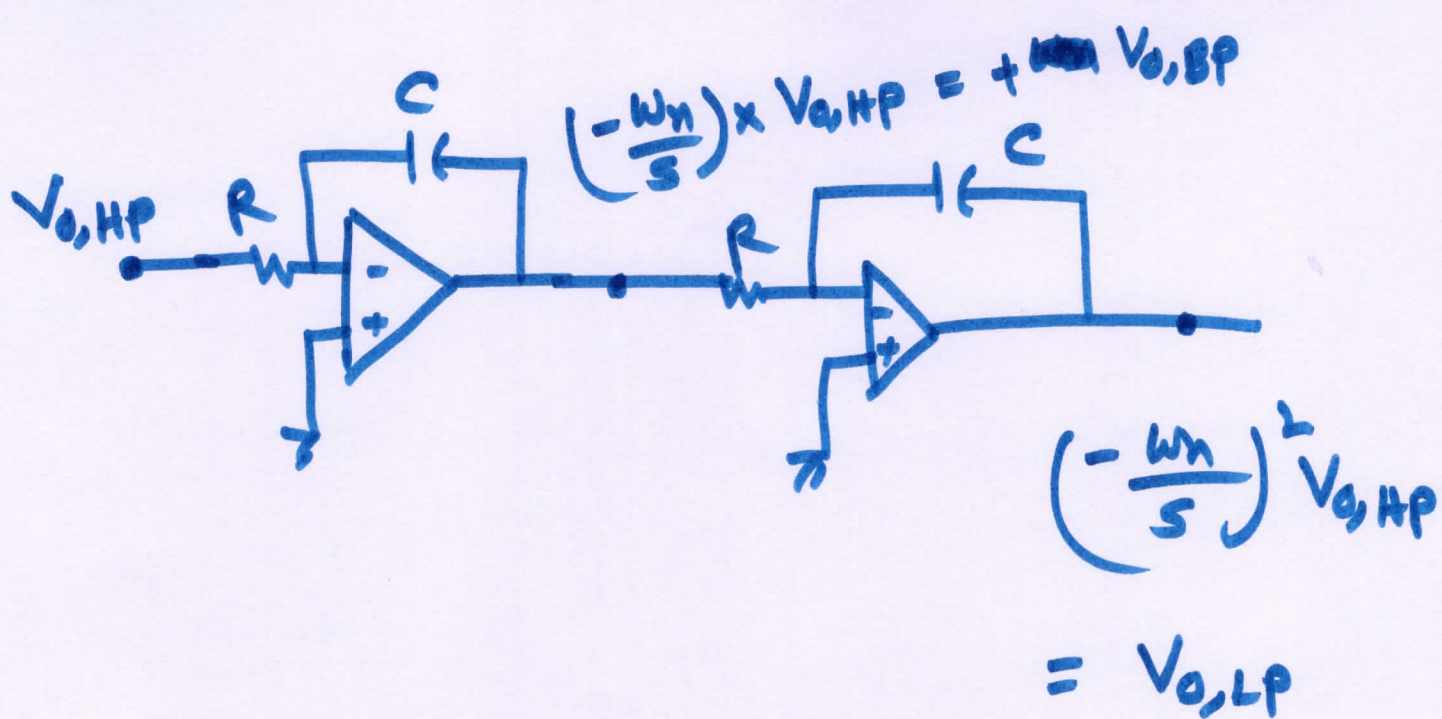
$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{1/Cs}{R} = -\frac{1}{Rc} \times \frac{1}{s}$$



$$\frac{V_{o,HP}}{V_i} = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$




$$= \frac{1}{1 + 2\zeta\left(\frac{\omega_n}{s}\right) + \left(\frac{\omega_n}{s}\right)^2}$$

$$\Rightarrow V_{o,HP} + 2\zeta\left(\frac{\omega_n}{s}\right)V_{o,HP} + \left(\frac{\omega_n}{s}\right)^2 V_{o,HP} = V_i$$


$$\Rightarrow V_{o,HP} = V_i - 2\zeta\left(\frac{\omega_n}{s}\right)V_{o,HP} - \left(\frac{\omega_n}{s}\right)^2 V_{o,HP}$$

$$= V_i + 2\zeta V_{o,BP} - V_{o,LP}$$



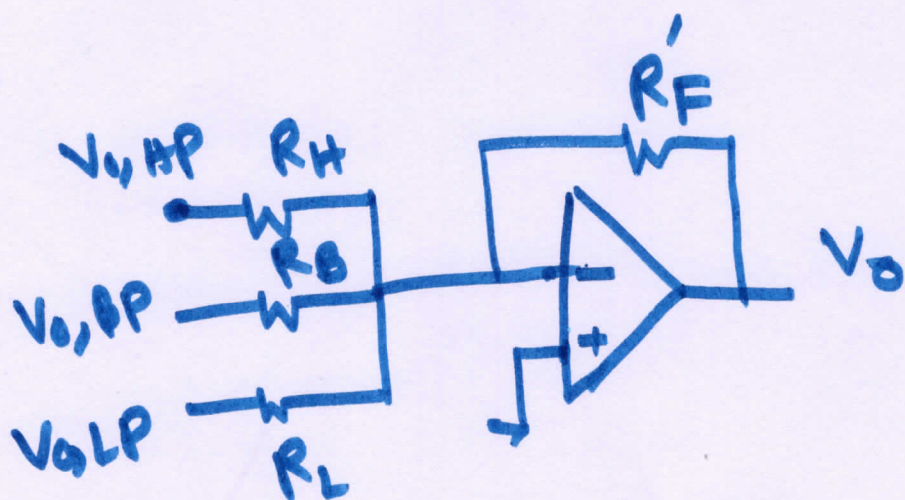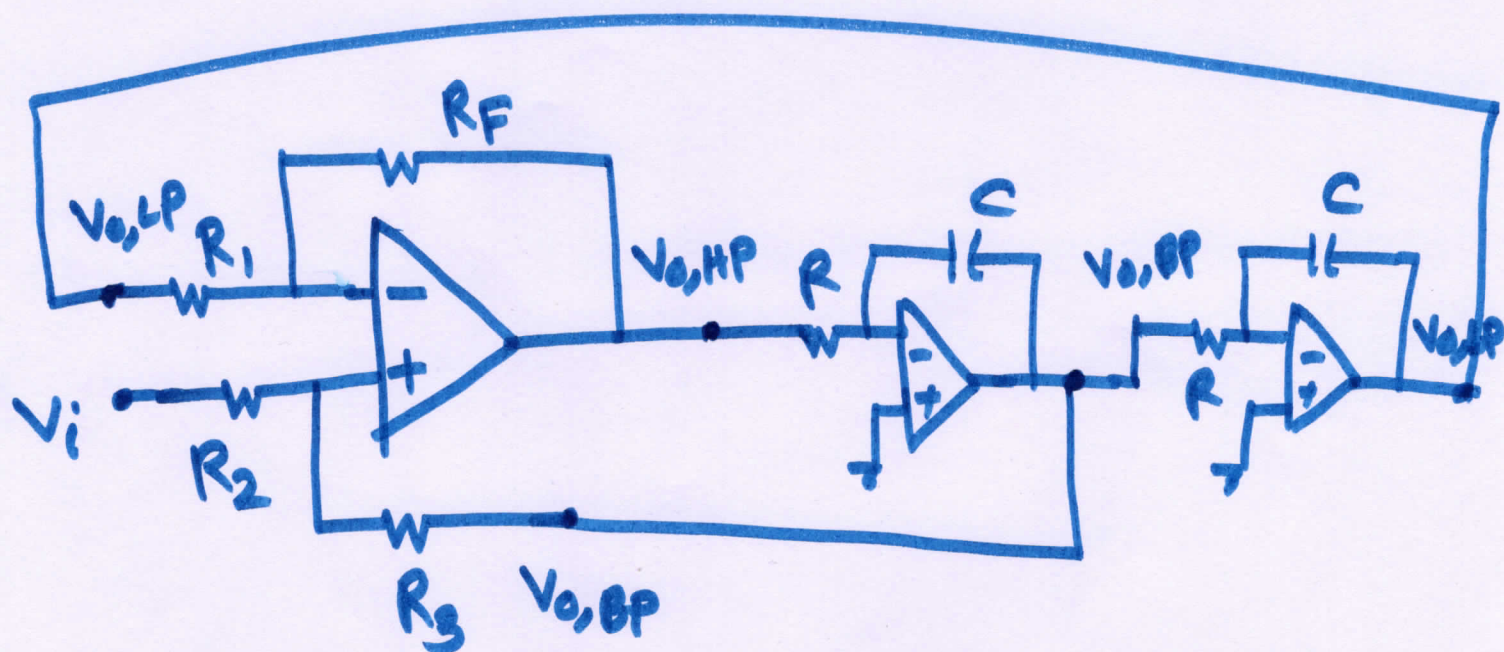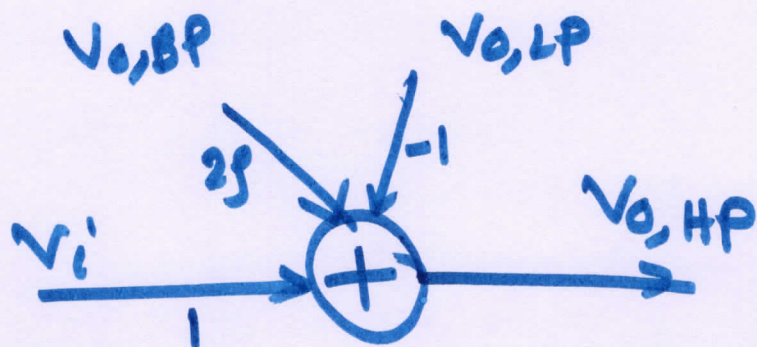

# Phasor-Diagram

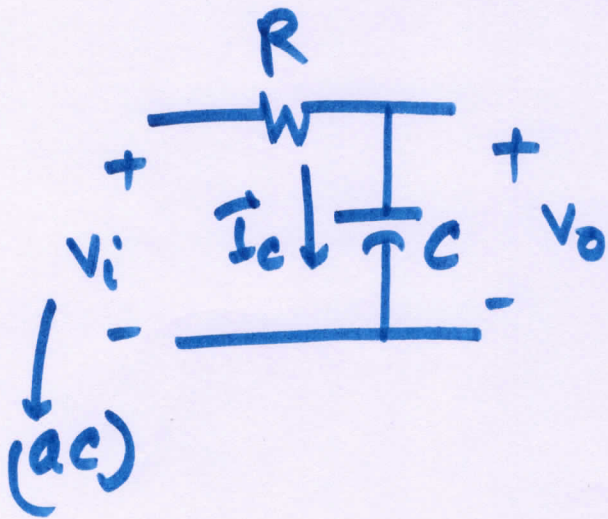


$$v_i = V \sin(\omega t)$$

$$X_c(s) = \frac{1}{sC}$$


$$\frac{V_c}{I_c} = X_c(j\omega) = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{\omega C} e^{-j\pi/2}$$

$$j = e^{j\pi/2} = \cos\pi/2 + j \sin\pi/2$$
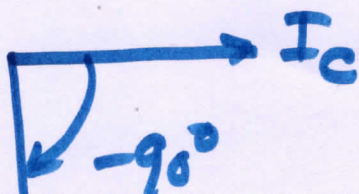
$$\Rightarrow V_c = \frac{I_c}{\omega C} \angle -90^\circ$$






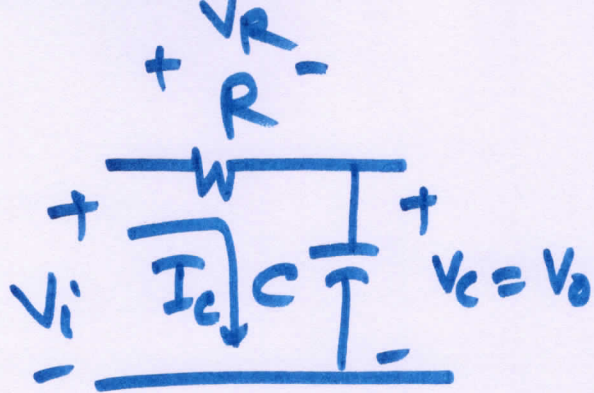

$$V_R = I_c R$$

$$V_i = V_R + V_C$$

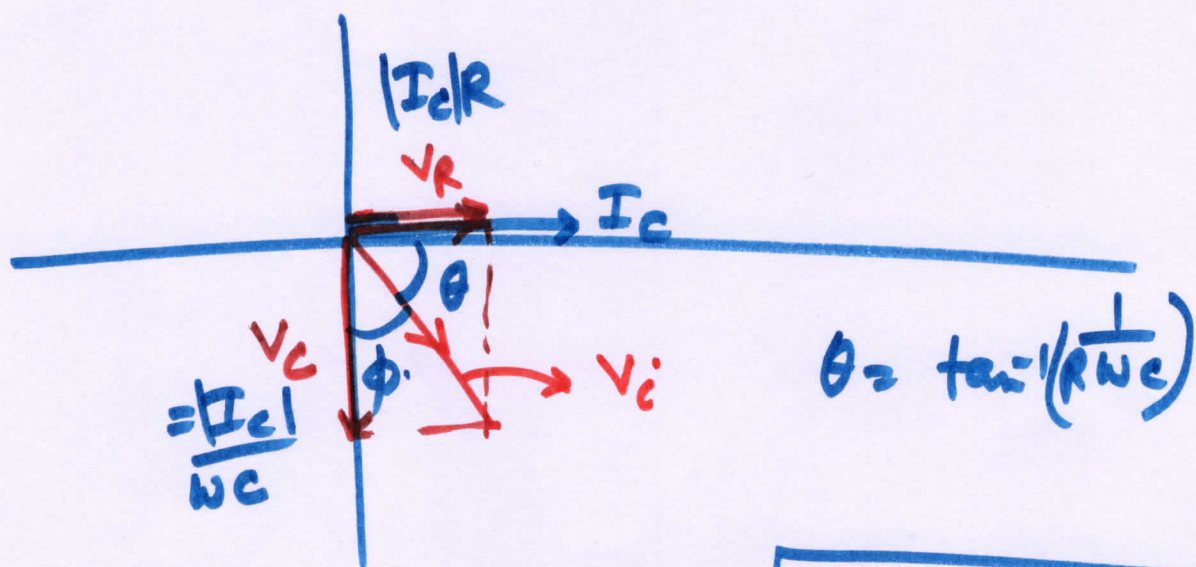

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{R\omega C}\right)$$

$$|V_i| = \sqrt{|V_R|^2 + |V_C|^2}$$

$$= |I_c| \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\Rightarrow |I_c| = \frac{|V_i|}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$$I_c = \frac{V_i \angle +\theta}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} ; V_C = ? \frac{I_c \angle -90^\circ}{\omega C}$$