

# BCD Adder

$$\begin{array}{r} 239 \\ + 769 \\ \hline \end{array} \quad \text{⊖}$$

Decimal sum	Binary Sum					C	BCD Sum			
	K	Z <sub>3</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub>	Z <sub>0</sub>		S <sub>3</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
11	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
12	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0
13	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1
14	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0
15	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
16	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
17	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
18	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
19	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1

= 1

9

# BCD Adder (Cont.)

C

$$C = F(K, z_3, z_2, z_1, z_0)$$

$$= \sum m(10, 11, 12, 13, 14, \dots, 19)$$

$$= K + f(z_3, z_2, z_1, z_0)$$


$$f = \sum m(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$z_3 z_2 \backslash z_1 z_0$					
		00	01	11	10
00					
01					
11	1	1	1	1	
10			1	1	

$$f = z_3 z_2 + z_3 z_1$$


So,

$$C = K + z_3 z_2 + z_3 z_1$$

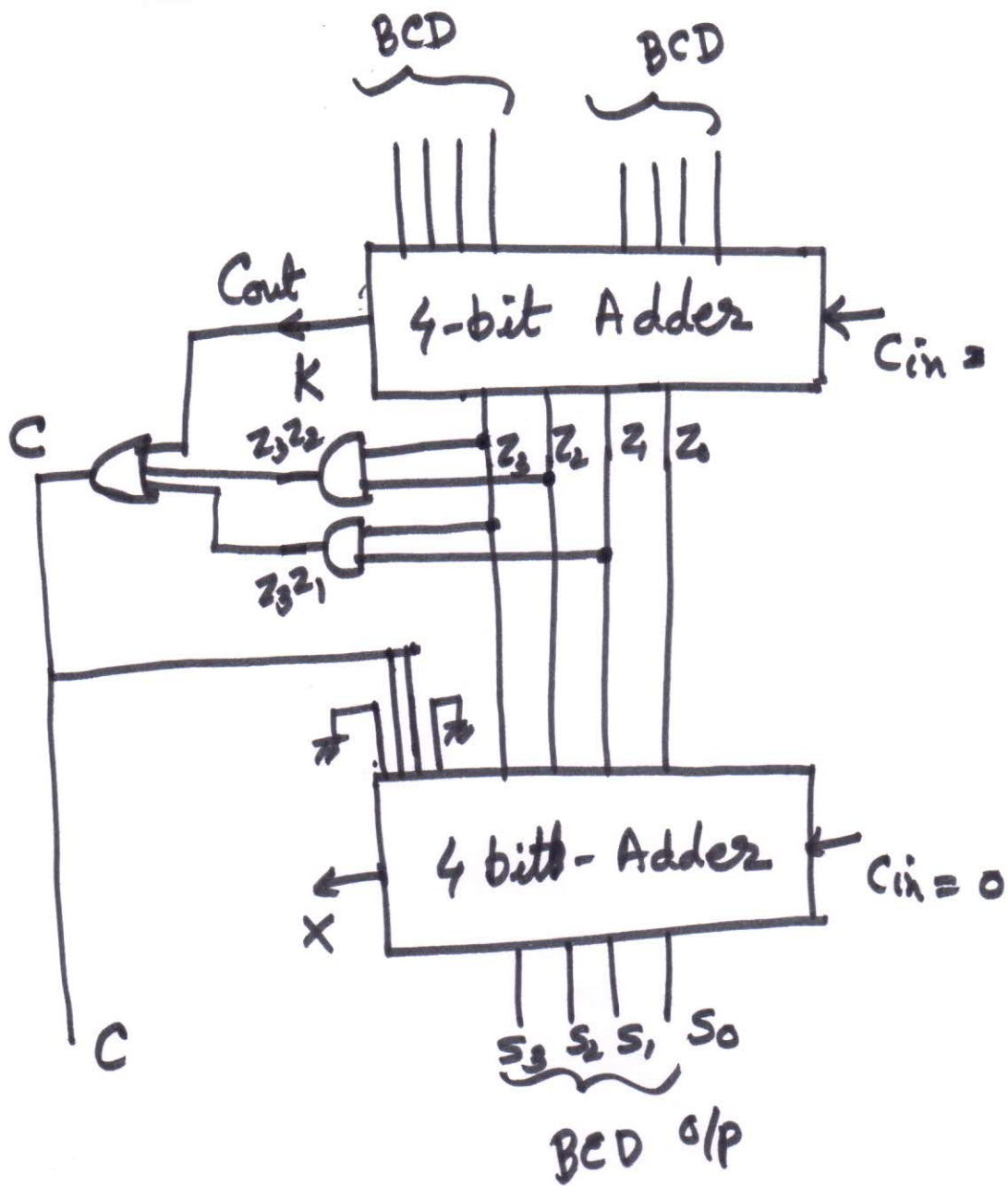
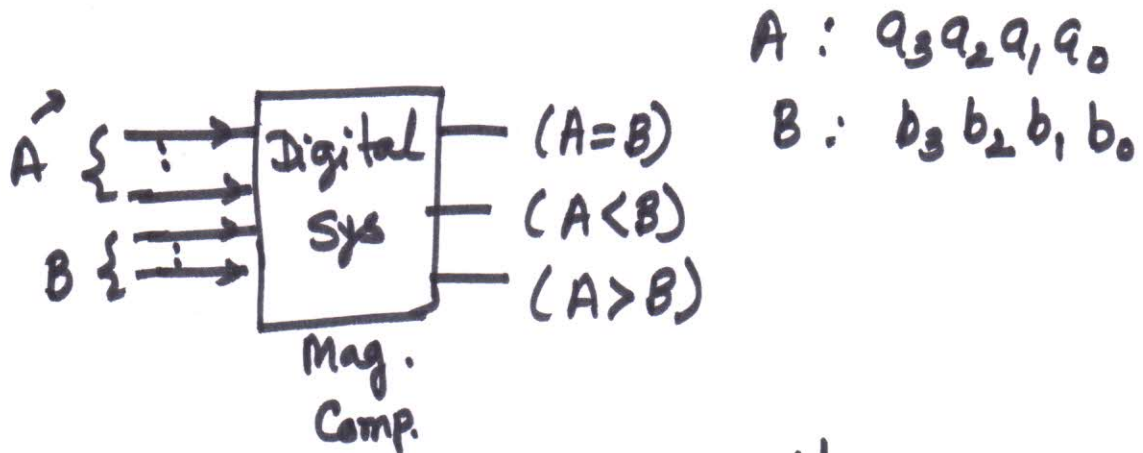
## Magnitude Comparator:

A magnitude comparator is a combinational circuit that compares two given numbers and determines whether one is equal to, less than or greater than the other.



$Z_1$  for  $(A=B)$


$Z_2$  for  $(A < B)$

$Z_3$  for  $(A > B)$

$Z_1 = 1$  if

$a_3 = b_3, a_2 = b_2, a_1 = b_1,$   
 $a_0 = b_0$

$Z_1$

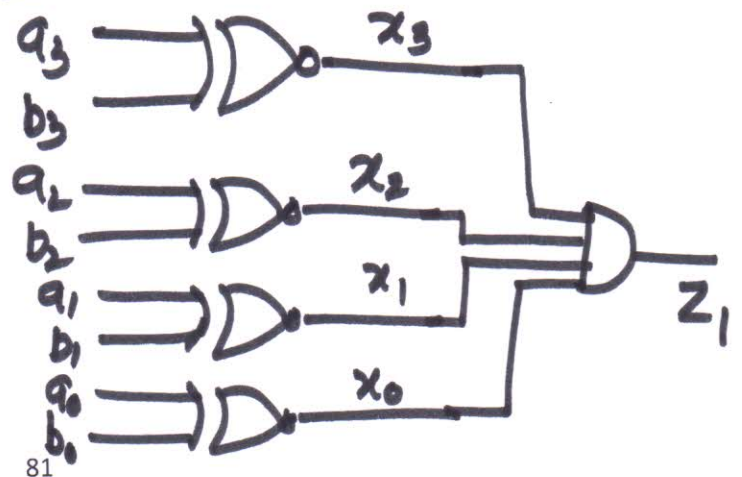



## Magnitude Comparator (Cont.)

$$Z_2 = \bar{a}_3 b_3 + x_3 \bar{a}_2 b_2 + x_3 x_2 \bar{a}_1 b_1 + x_3 x_2 x_1 \bar{a}_0 b_0$$

(A < B)

$$Z_3 = a_3 \bar{b}_3 + x_3 a_2 \bar{b}_2 + x_3 x_2 a_1 \bar{b}_1 + x_3 x_2 x_1 a_0 \bar{b}_0$$

XNOR  $Z = \overline{a \oplus b} = \overline{\bar{a}b + a\bar{b}}$

